
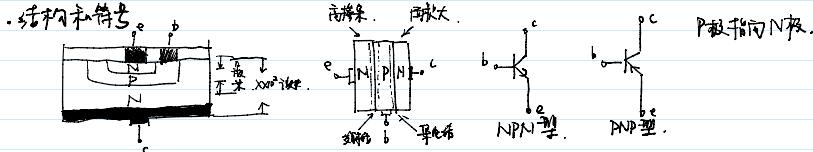


最大整流电流  $I_F$ : 最大平均值。  
最大反向工作电压  $U_R$ : 最大瞬时值  
反向击穿电压  $U_B = I_S$   
最高工作频率  $f_m$ : 热电容效应


### 3. 三极管

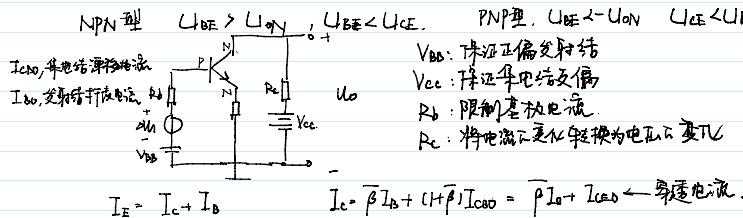

放大原理 (发射极正偏, 集电结反偏)




输入特性 (发射结)

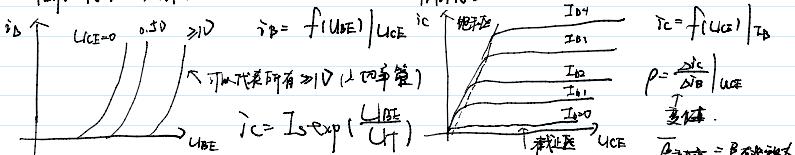

三个工作区域

	截止	U_BE	i_C	U_CE
截止	$\leq U_{ON}$	$i_C \approx 0$	$\approx V_{CE}$	
放大	$> U_{ON}$	$i_C = \beta i_B$	$> U_{BE}$	
饱和	$\geq U_{ON}$	$i_C < \beta i_B$	$< U_{CE}$	


温度对晶体管特性的影响

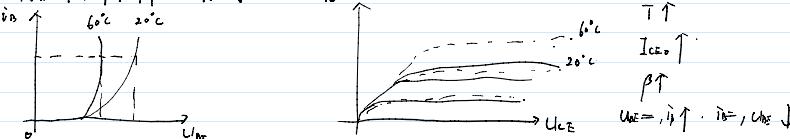


主要参数

- 直流参数  $\bar{I}_B$ ,  $I_{CEO}$ ,  $I_{CBO}$ , 交流参数  $\beta$ ,  $f_T$  (使  $\beta = 1$  时的频率)
- 极限参数,  $I_{CM}$  (最大饱和电流) (超过后  $\beta$  会下降)
- $P_{CM}$  最大耗电功率  $P_{CM} = I_{CM} U_{CE}$  (常数)
- $U_{(BR)}^{(S)}$  反向击穿电压 (发射极开路)
- $U_{(BR)}^{(CB)}$  (发射极基极反向击穿电压 (IC 路开路))

电压-电流特性

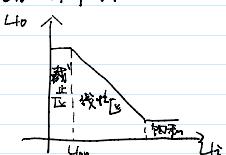

放大 (变化量)

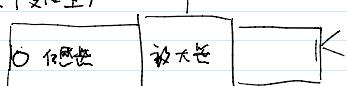

测试信号正弦。输出信号加  $\square$  → 频谱。  
特征: 功率过大 (失真)


放大性能指标 (放大性能)

可以看成二端口网络之输出阻抗

放大倍数: 电压增益与输入变化比

### 放大器的性能指标(动态性能)

可以看成二端口网络  $\rightarrow$  输出阻抗

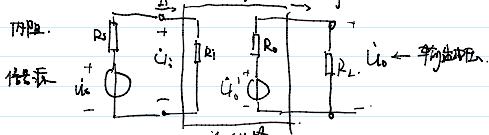

放大倍数  $A_{v1}$  等于输出与输入之比

$$A_{v1} = A_{11} = \frac{U_o}{U_i}$$

$$A_{12} = A_{21} = \frac{U_o}{U_{o1}}$$

$$A_{22} = \frac{U_o}{U_{o1}}$$

$$A_{22} = \frac{U_o}{U_{o1}} \leftarrow \text{互阻放大倍数}$$


$$A_{11} = \frac{U_o}{U_{o1}} \leftarrow \text{互导放大倍数}$$

输入电阻  $R_{in} = \frac{U_i}{I_1}$  (有效值之比, 不变数)

输出电阻  $|U_o|$  将输出端上等效为内阻  $R_{out}$  (原)

$$R_{out} = \frac{U_o}{I_1} = R_L \left( \frac{U_o'}{U_{o1}} - 1 \right), U_o'$$
 等效时的输出电压有效值

$U_o$  带负载时的有效值

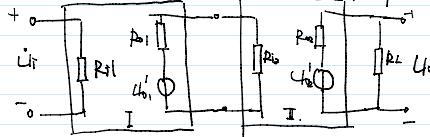


(1)  $R_{in}$  是放大电路Ⅰ的等效输入内阻

(2)  $R_{out}$  是放大电路Ⅱ的负载电阻

(3) 放大电路Ⅱ空载时的电压放大倍数  $>$  带负载时放大倍数的数值

通频带 频率过低或过高，放大倍数会下降，并产生相移。

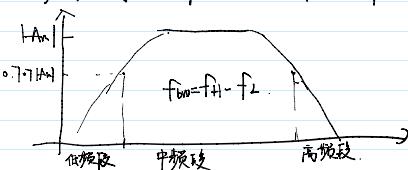

$U_{om}$  最大不失真的输出电压 (有限度)

最大输出功率和效率

### 基本共射放大电路


$V_{BE}$ ,  $V_{CE}$ , 强制发射极偏置集电极反偏

$R_b$  限制输入电流

$R_c$  流经 V<sub>CE</sub> 的电流

转换为集电极电压




$\Delta U_{CE}$

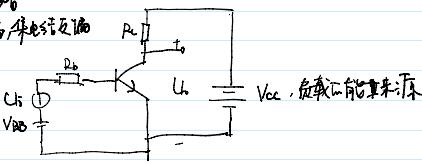
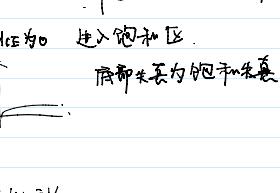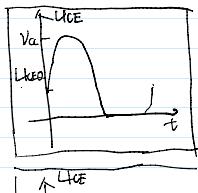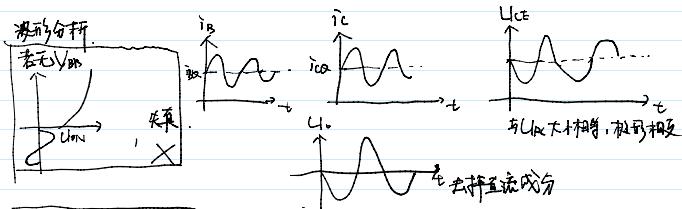
### 动态信号作用

$$\Delta U_i \rightarrow \Delta I_B \rightarrow \Delta I_C \rightarrow \Delta U_{CE} \rightarrow \Delta U_o$$



静态工作点  $I_{BQ}$ ,  $I_{CQ}$ ,  $U_{BEQ}$ ,  $U_{CEQ}$



$U_{ce} = 0$  进入饱和区

底部失真为饱和失真

顶部失真为截止失真

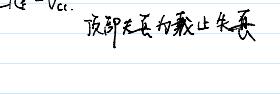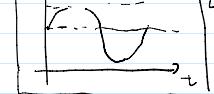


$U_{ce} = V_{ce}$  顶部失真为截止失真

### 组成原则 & 两种实用放大电路

1. 静态工作点合适 2. 动态信号能够进入输入回路 3. 共地 4. 负载没有直流通量

基本共射放大电路有两路地源，信号源与放大电路不共地

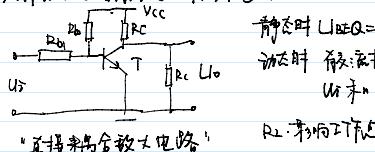

静态时  $U_{BEQ} = U_{B1}$

动态时  $U_{BE}$  变化

$U_B$  和  $R_{b1}$  并联

$R_L$  静态时工作在直流通量

$$I_{BQ} = \frac{V_{cc} - U_{BEQ}}{R_{b1}} - \frac{U_{BEQ}}{R_{b1}}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = \beta I_{DR}$$


$$U_{CEQ} = V_{cc} - I_{CQ} R_{c1}$$

$R_b$

“直接耦合含负反馈”

电容隔直流通、只通过交流

“直接耦合放大电路”： $I_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_C$

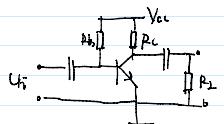

“阻容耦合电路”

电容隔直流通、只通交流。  
电容容量足够大。(电容被等效成电池)  
静态时  $C_1 = L_{1EQ}$  静态时  $U_{1EQ} = U_1 + U_{1EQ}$   
 $C_2 = L_{2EQ}$   $U_{2EQ} = U_2 + U_{2EQ}$

输入、输出都为纯交流信号。  
基极变化很快。电容不能被视作短路。


· 直流通路

全  $U_{1EQ} = 0$ , 保留  $R_S$ , 全地容开路, 基极相当于短路


· 交流通路

大容量电容和相当于短路, 直流电容和相当于短路(内阻为0)


(1) 基本共射放大电路

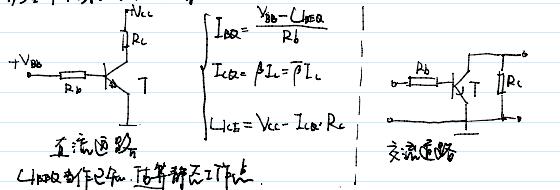

(2) 直接耦合放大电路


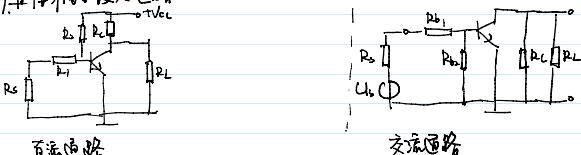


(3) 阻容耦合共射放大电路


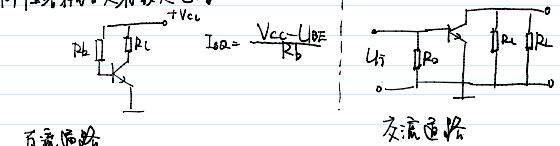


· 分析方法

1) 画出静态工作点(需要实测输出特性曲线和输出特性)

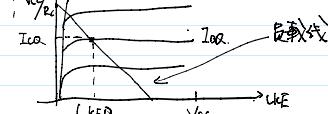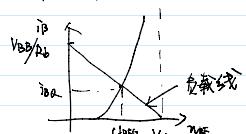



2) 画出动态信号

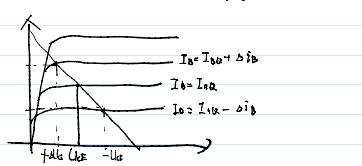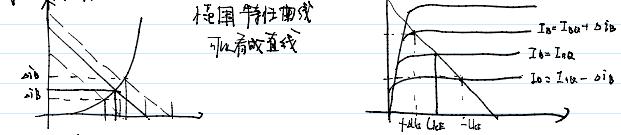

$$U_{BE} = V_{BB} + \Delta U_I - i_B R_B$$



$$\Delta U_I \rightarrow \Delta i_B \rightarrow \Delta U_{BE} (\Delta U_0) \rightarrow A_u = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_I}$$

2) 用于改善高频率(“直接耦合”)

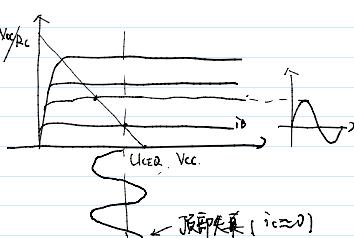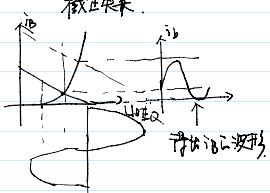


解决方案: 上移反点, 增加  $V_B$ , 减小  $R_B$  (作用不大)

饱和失真

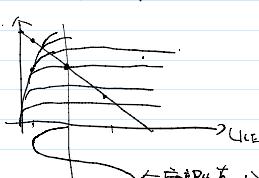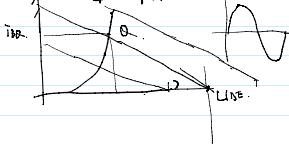


饱和失真(在输出波形上)

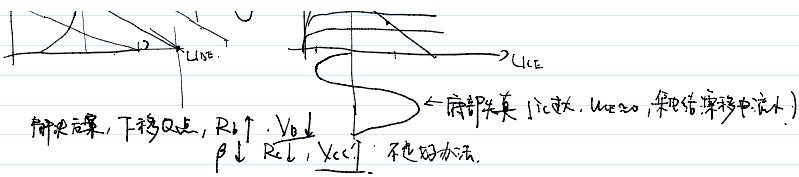

最大不失真电压。  
静态电流,  $I_{DQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_E^2}$  使  $|U_{CEQ}| \leq U_{CE(sat)}$  (保证管子不饱和)

· 直流负载线和交流负载线 (由于直流回路和交流回路差别较大)

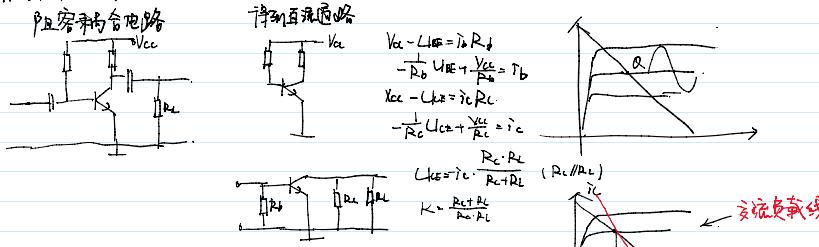

### 适合判断失真问题

· 等效模型 (动态参数)


直通等效模型,  $U_{ce} = 0$   
交流等效模型, 低频信号  
高频等效模型, 高频信号

相位方法。


外部特性 (近似)  
内部端口 (EDA)



1. 直通等效模型。

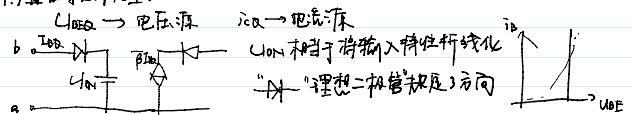

$U_{CEQ} > U_{BE}$ ,  $U_{CE} > U_{BE}$

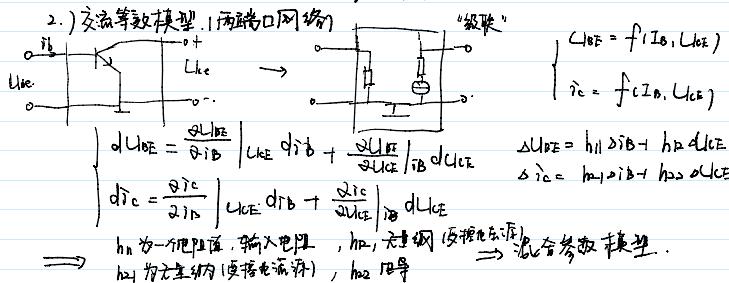

设信号加正弦信号 (方便参数表示)

$$U_{be} = h_{ie} I_b + h_{ie} U_{ce},$$

$$I_c = h_{ie} I_b + h_{ie} U_{ce}$$

$h_{ie}$ ,  $r_{be}$  定义电性



$h_{ie}$ , 反向增益 (Uce一定时上对输入)

绝对值

$h_{ie} = \frac{1}{h_{21}}$ , 电容放大系数.

$h_{21}, \frac{1}{r_{ce}}$ , ce之间反向增益 (负阻抗大)

$h_{21}, h_{ie}$  可以互换.

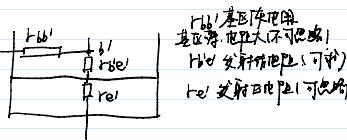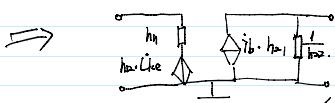


$$h_{ie} = \frac{U_{be}}{I_b} = h_{21} + h_{21} e \approx h_{21} + (1+h_{21}) \frac{U_{ce}}{r_{ce}} \leftarrow r_{ce} = 1/h_{21}$$



$$i_c = I_s (e^{\frac{U_{ce}}{r_{ce}}} - 1) \leftarrow \text{二极管电流方程}$$

$$di = I_s e^{\frac{U_{ce}}{r_{ce}}} \frac{1}{r_{ce}} dU \rightarrow di = i_s \frac{1}{r_{ce}} dU : r = \frac{1}{r_{ce}} \text{ 反高, } h_{ie} \uparrow \rightarrow r \downarrow h_{ie} \downarrow$$


· 共射放大电路动态分析 (原理性)

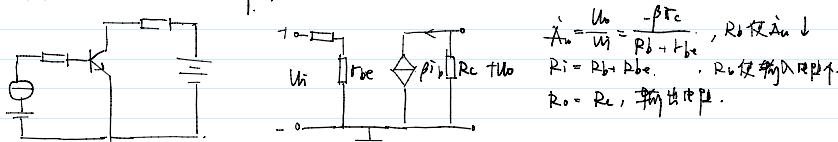

· 阻容耦合放大电路动态分析

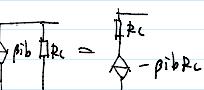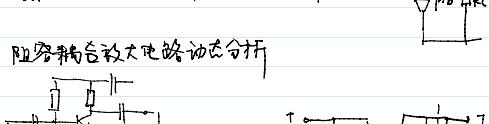

### · 阻容耦合放大电路动态分析

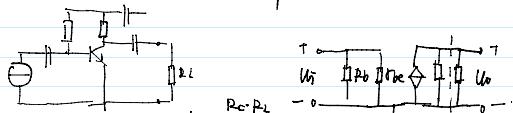


$$A_{in} = \frac{U_i}{U_{in}} = \frac{-\beta_{ib} \cdot (R_C // R_L)}{r_b + r_{be}} = -\frac{\beta_{ib} R_L}{r_{be}}$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be}$$

$$R_o = R_L$$

分析方法汇总：先静态，后动态。

共射放大电路有足够带宽能力放大电压。

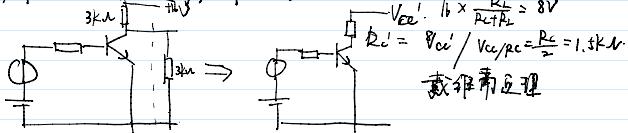

当  $V_{DB}$  和  $L_{DB}$  为常数时，可用图解法（至共发射极放大器）

### · 放大电路中静态对动态的影响

$$\text{对于阻容耦合电路: } A_{in} = -\frac{\beta (R_C // R_L)}{R_{be}} = -\frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (\bar{H}\beta) r_b}$$

若  $r_{be} \gg R_{be}$ , 增大  $\beta$  不能提高放大倍数


若  $R_L \ll R_C$ , 增大  $R_C$  不能提高放大倍数 (因  $R_C$  会靠近饱和区)

常用,  $\downarrow R_b$ ,  $\uparrow r_b$ ,  $\downarrow r_{be}$ ,  $\uparrow V_{BE}$ ,  $\downarrow$  饱和区靠近

在  $T^o$  不变的情况下,  $R_b$  减小,  $U_{BE}$   $\uparrow$ ,  $R_i$   $\downarrow$


当  $U_o$  较大时,  $\downarrow R_C + R_L$ , 会出现饱和失真

### · 静态工作点的稳定性 (温度)

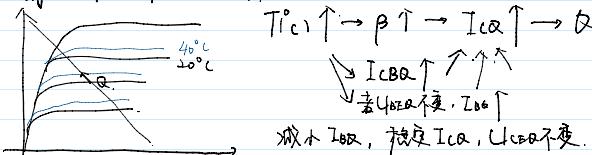

减小  $I_{CBO}$ , 使  $I_{CQ}$ ,  $U_{CEQ}$  不变。

### 典型稳定静态工作点的电路

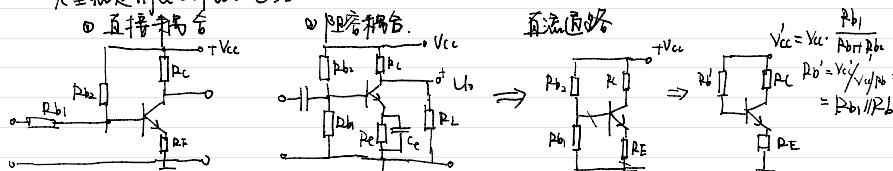

要使  $I_{BQ} \gg I_B$ ,  $\Rightarrow I_{BQ} \approx I_{Rb1}$ ,  $\Rightarrow U_{BEQ} \approx V_{cc} \cdot \frac{R_b}{R_{b1} + R_{b2}}$ , 则  $I_{BQ}$  不与温度有关。

(若  $U_{BE} - U_{BE2} \approx U_{BE1}$ )  $I_{BQ} = \frac{I_{Rb2}}{\bar{H}\beta} \Leftarrow I_{Rb2} = \frac{U_{BE}}{R_{b2}}$   $\Leftarrow U_{BE} = U_{BE1} - U_{BE2}$

当  $T^o$   $\uparrow$   $\rightarrow I_c \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_c \downarrow$  (反相!!)

仅输出端受温度影响而负反馈，使输出量增大并产生反相。  $R_E$  则为负反馈 (正反馈)

### · 典型稳定静态工作点温度分析 (分压式电流负反馈工作点稳定性分析)

$$\text{Q点分析: } U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{cc}, I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E}, I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{\bar{H}\beta}$$

$$U_{CEQ} = V_{cc} - I_{EQ} \cdot R_C - I_{EQ} \cdot R_E \approx V_{cc} - I_{EQ} (R_C + R_E)$$

$$\text{戴维南等效: } V_{DB} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{cc}, R_L = R_{b1} // R_{b2}$$

$$V_{DB} = I_{BQ} \cdot R_b + I_{EQ} \cdot R_E + U_{BE}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{cc} - U_{BE}}{R_{b1} + (\bar{H}\beta) R_E}, \text{ 若 } R_E \gg R_{b2}, \text{ 则 } I_{BQ} = V_{cc} \cdot \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \text{ 固定}$$

(当  $R_E \ll (\bar{H}\beta) R_{b2}$ , 则可忽略)

$$\text{动态分析: } \begin{aligned} & A_{in} = \frac{-\beta (R_C // R_L)}{r_{be}} \quad R_i = r_b // r_{be} \\ & R_o = \frac{\beta_{ib} \cdot R_L}{\beta_{ib}} = R_L \end{aligned}$$

若取掉  $C_E$  电容

$$A_{in} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta \cdot (R_C // R_L)}{r_{be} + (\bar{H}\beta) R_E} \approx \frac{-\beta (R_C // R_L)}{\bar{H}\beta R_E} \approx \frac{R_C // R_L}{\bar{H}\beta R_E} \text{ (稳定性)}$$

$$R_i = r_b // r_{be} + (\bar{H}\beta) R_E$$


$$R_o = R_L$$

### · 稳定静态工作点的方法


① 直接反馈 (温度系数), 例如,  $R_{b1}$  为起放电阻。

$$\begin{aligned} & T^o \uparrow \rightarrow I_c \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_c \downarrow \\ & \downarrow R_{b1} \rightarrow U_{BQ} \downarrow \rightarrow +V_{cc} \end{aligned}$$

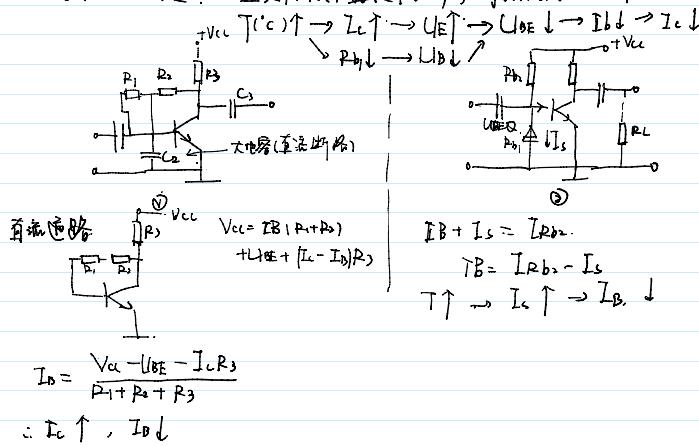①直流通路. ②通反相偏置(温度系数), 例如,  $R_{b1}$  为热敏电阻.



• 基本共发射极放大器 (输入级 / 输出级)

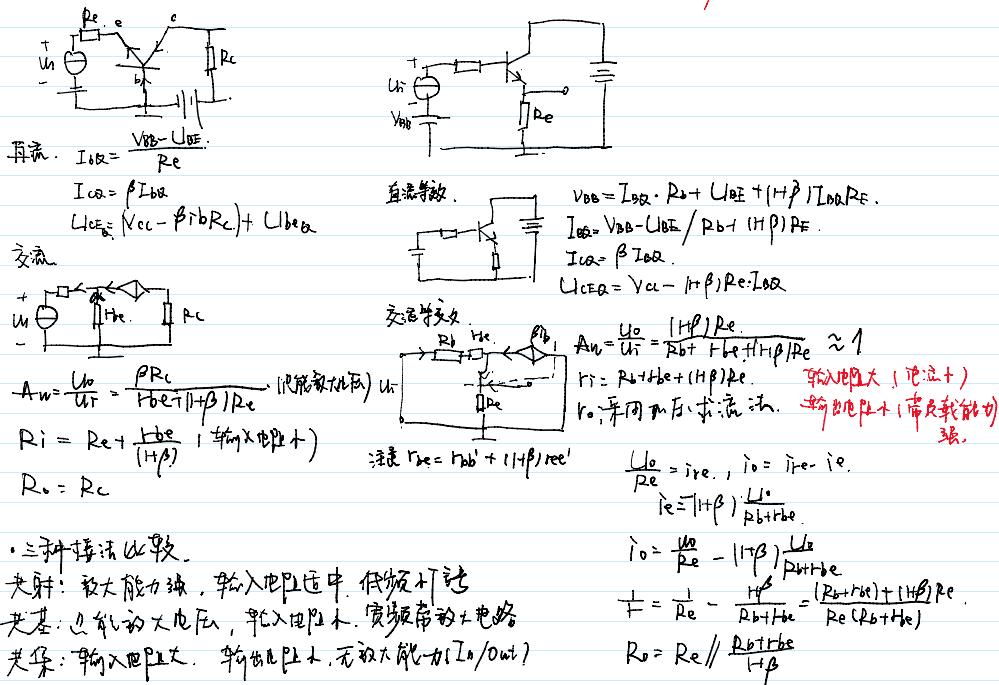


#### 4. 场效应晶体管 (Field Effect Transistor)

场效应管的输入电阻很大, 不到兆欧, 工作在恒流区  
场效应管是单极型管, 利用输入回路的电场效应来控制输出回路中一种半导体器件  
优点: 输入电阻高 ( $10^7 \sim 10^{10} \Omega$ ), 噪声低, 稳定性好, 承受能力强, 工作范围广  
缺点: 只有一种载流子.

- 2) 有三极: 漏极 (s), 源极 (g), 漂极 (d)  $\rightarrow e, b, c$ .  
3) 三个工作区: 截止区, 放大区, 可变电阻区  $\rightarrow$  截止区, 放大区, 饱和区

• N沟道增强型场效应管

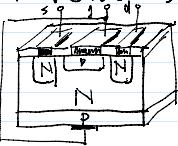

符号:


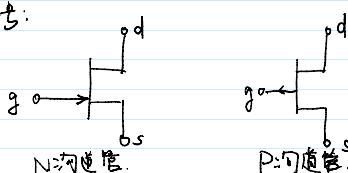


示意图:

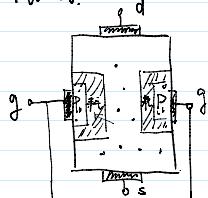

工作原理: g, s 间加正向电压使门极导通  $\rightarrow U_{gs} < 0$  (N沟道管)

只有少数漂移电流  $(U_{gs} > 0)$  (P沟道管)

漏极、源极可以互换使用

1. 栅-源电压对导电沟道宽度起控制作用.

短路  $GS, U_{ds}=0$ , 此时沟道最宽

当  $U_{ds}$  (负向电压), 栅极负反馈更弱, 沟道窄

结耗增加, 漏极失真, 此时  $U_{ds} = U_{ds(\text{off})}$

$GS$  间必须加反向电压的原因, 此时地阻率特别大, 电流小.

